

Trabajo práctico: Sistemas combinacionales

Organización del Computador

Primer Cuatrimestre 2025

1. Enunciado

El trabajo práctico consistirá en desarrollar (casi) todos los circuitos combinatorios necesarios para realizar una ALU de 4 bits. Nuestra primera unidad de cómputo! Yeay!

Para la realización de este taller deberá utilizar el archivo `combinacionales.circ` provisto junto al presente enunciado.

2. Logisim Evolution *Cheatsheet*

2.1. El simulador

El simulador¹ opera en dos modos. Edición y Simulación:

- En el modo edición podremos definir el funcionamiento del circuito con todas las entradas y salidas, las compuertas lógicas o los componentes que lo componen, más el aspecto físico que tendrá el componente a la hora de ser utilizado por otros circuitos.
- El modo simulación nos permitirá testear el funcionamiento del componente, asignando valores a las entradas y comprobando el valor de las salidas.

2.2. Detalles adicionales

- a) Las entradas (*inputs*) se simbolizan con un cuadrado y tienen el comportamiento de una llave. (Prendido = 1; Apagado = 0). Las mismas cambian de estado de forma manual. Se pueden definir de más de un bit.
- b) Las salidas (*outputs*) se simbolizan con un círculo y serán “prendidas” cuando por su entrada haya un 1, o “apagadas” cuando por su entrada haya un 0. Se pueden definir de más de un bit.
- c) En caso de ser necesario que el circuito tenga una entrada fija en algún valor, podremos utilizar el componente “Wiring/Constant”.
- d) Un componente súper útil es el “Wiring/Pin”. Con este podemos generar entradas y salidas. Cuando quieran crear un componente con entradas y salidas definidas, deberán utilizar este componente. Notar el detalle que el orden gráfico de las entradas y salidas es el orden en el que se deben conectar en el circuito que utiliza dicho componente.

¹<https://github.com/logisim-evolution/logisim-evolution/>

- e) El simulador permite usar cables de más de un bit. Para ello, pueden utilizar el componente “Wiring/Splitter”, que permite unir o separar cables. Además, pueden usar el Multiplexor que se encuentra en “Plexers”.

3. Ejercicios

Completar el esqueleto provisto de los componentes que se enumeran a continuación. Sólo podrán utilizarse compuertas lógicas básicas (AND, OR, XOR, NOT), *splitters* y multiplexores. Podrán utilizar también los sub-circuitos que les proveemos resueltos en el archivo combinacionales.circ

Deberán diseñar cada uno de los mismos de manera modular, incorporando una funcionalidad por componente de forma de poder reutilizarlos.

3.1. Sumador de 4 bits

- Sumador simple de 1 bit.** El mismo tendrá dos entradas **a** y **b** y dos salidas: **S** que representa la suma de **a** y **b** y **Cout** que representará el acarreo de dicha suma.
- Sumador completo de 1 bit.** El mismo tendrá tres entradas **a**, **b** y **Cin**. Este último representa el carry de entrada. Y dos salidas: **S** que representa la suma de **a** y **b** considerando el acarreo, y **Cout** que representará el acarreo de dicha suma.
- Sumador de 4 bits.** El mismo tendrá dos entradas de cuatro bits **A** y **B**, que representarán los numerales a sumar y otra **Cin**, con la misma interpretación anterior. Por otra parte, el mismo tendrá dos salidas **S** (de cuatro bits), donde se deberá ver reflejado el resultado y **Cout** que representará el acarreo final de la suma.

3.2. Sumador de 4 bits con “Flags”

- Comparador con Cero, de 4 bits.** El mismo tendrá una entrada **A** de cuatro bits y una salida **Z** que deberá encenderse cuando la entrada es 0000.
- Sumador de 4 bits con Flags Z,C,V,N.** Extender el sumador de 4 bits creando un componente similar pero que tenga salidas que reflejen lo sucedido durante la suma binaria (bit a bit):
 - el resultado es cero \Leftrightarrow **Z** vale 1
 - la suma binaria produjo acarreo \Leftrightarrow **C** vale 1
 - la suma overflow \Leftrightarrow **V** vale 1²
 - el resultado es negativo \Leftrightarrow **N** vale 1³

²Utilizar el circuito provisto, e integrarlo

³Utilizar el circuito provisto, e integrarlo

Primer acercamiento a “Números negativos”

Por el momento no vamos a trabajar con representaciones numéricas, por lo que nuestro acercamiento a los números “negativos” será muy básico.

Para la implementación de esta unidad de cómputo inicial nos interesa empezar a conocer algunas cosas básicas de representaciones. La primera es que (según la representación que nosotros vamos a estar usando mayormente en la materia, y usan los procesadores, llamada *complemento a 2*) los números negativos empiezan con un bit en ‘1’. Es decir, el bit más a la “izquierda” o bit más significativo (**msb**, según sus siglas en inglés) nos sirve para verificar el signo del número: “1” negativo, “0” positivo.

En cuanto al **Overflow**, el circuito que les proveemos lo detecta. Hablaremos más sobre esto cuando veamos **representación de la información**.

3.3. ALU de 4 bits

- a) **ALU de 4 bits**. La misma tendrá tres entradas **A**, **B** y **OP**, ésta última de dos bits. Además, tendrá cinco salidas: **S** más **Z**, **C**, **V** y **N**.

La salida deberá expresar el resultado de (con sus respectivos “Flags”):

- $A + B \Leftrightarrow \text{OP vale } 00$
- $A - B \Leftrightarrow \text{OP vale } 01$.

Aquí **C** deberá informar si la resta binaria produjo *borrow* (dame uno), para ello les proveemos un circuito que detecta algunas condiciones especiales.

Además, recordar que $A - B = A + (-B)$, siendo $-B$ el inverso aditivo de B . Encontrarán resuelto un circuito que calcula $-B$ a partir de B llamado **inversor_4**.

Responder: ¿Qué operaciones hace ese circuito sobre el número B? (el porqué de esas operaciones lo veremos también en la unidad de *representación de la información*).

- $A \text{ AND } B \text{ (bit a bit)} \Leftrightarrow \text{OP vale } 10$
- $A \text{ OR } B \text{ (bit a bit)} \Leftrightarrow \text{OP vale } 11$

En las últimas dos operaciones, los flags **C** y **V** deberán tomar el valor 0. En todos los casos los *flags* reflejan el resultado de operación entre operandos en complemento a 2.

3.4. Introducción al testing

Junto con los archivos para resolver el trabajo práctico, se encuentra el resultado esperado de las operaciones llamado `salida_catedra.txt`. La idea es que puedan escribir un pequeño **Makefile** que verifique que la solución de ustedes logra los mismos resultados. Para ello utilizaremos las “capacidades” de **Logisim-Evolution** por línea de comandos. La siguiente línea⁴ ejecuta **logisim-evolution** y *loguea* la salida en una tabla, veamos:

```
$ logisim-evolution --toplevel-circuit "verificador" -tty\  
table combinacionales.circ > out.txt
```

La línea mostrada corre **Logisim-Evolution** diciéndole:

⁴notar que dado que la línea es muy larga fue cortada con el caracter “\”

- El diseño principal que queremos correr es el **verificador**
- Tiene que correrlo por consola (no GUI): `--tty` y que queremos le formato de tabla: `table`
- La tabla de resultados del archivo `combinacionales.circ` se escribe en el archivo `out.txt` (mediante una redirección del `standard output`)

Para entener el formato, conviene **mirar el componente llamado verificador que les proveemos en el archivo `combinacionales.circ`**. El mismo se encarga de generar una tabla exhaustiva con los resultados de las operaciones de suma, resta, AND, OR, con la ALU de 4 bits que ustedes deben implementar. **No modificar el componente verificador.**

El formato de la tabla que genera (que es el mismo formato que tiene el archivo `salida_catedra.txt`) es el siguiente:

A	B	OP	N	Z	V	C	res
0000	0000	00	0	1	0	0	0000
0001	0000	00	0	0	0	0	0001
...
1111	1111	11	1	0	0	0	1111

Por otro lado en linux/unix existe el comando `diff` de consola que compara archivos (ejecutar `man diff` en la consola para más info).

Utilizando esta información escribir un pequeño `Makefile` que verifique automáticamente si la solución realizada arroja los resultados adecuados. Es decir, que compare la el archivo `out.txt` con el archivo `salida_catedra.txt` y muestre un mensaje si son iguales o diferentes.

Por otro lado, notar que existe un **archivo llamado `.labfiles` que en este caso contiene la lista de archivos que *no deben modificar***. Si los modifican, el PR será rechazado automáticamente.